



カップリング  
コンデンサ

SW

$C_{c2}$

$C_{c1}$

Z

Z: パワーアンプの  
入力インピーダンス

SW: パワーアンプの入力インピーダンスに応じてプリアンプ  
の出力用カップリングコンデンサの容量を切り変える

例:  $C_{c1} = 0.047 \mu F$ ,  $C_{c2} = 0.22 \mu F$

$Z = 330 K\Omega$  とき  $0.047 \mu F$

$Z = 47 K\Omega$  とき  $0.267 \mu F$

〔第10図〕

クリスキット管球式  
プリアンプの出力コ  
ンデンサ切換スイッ  
の回路