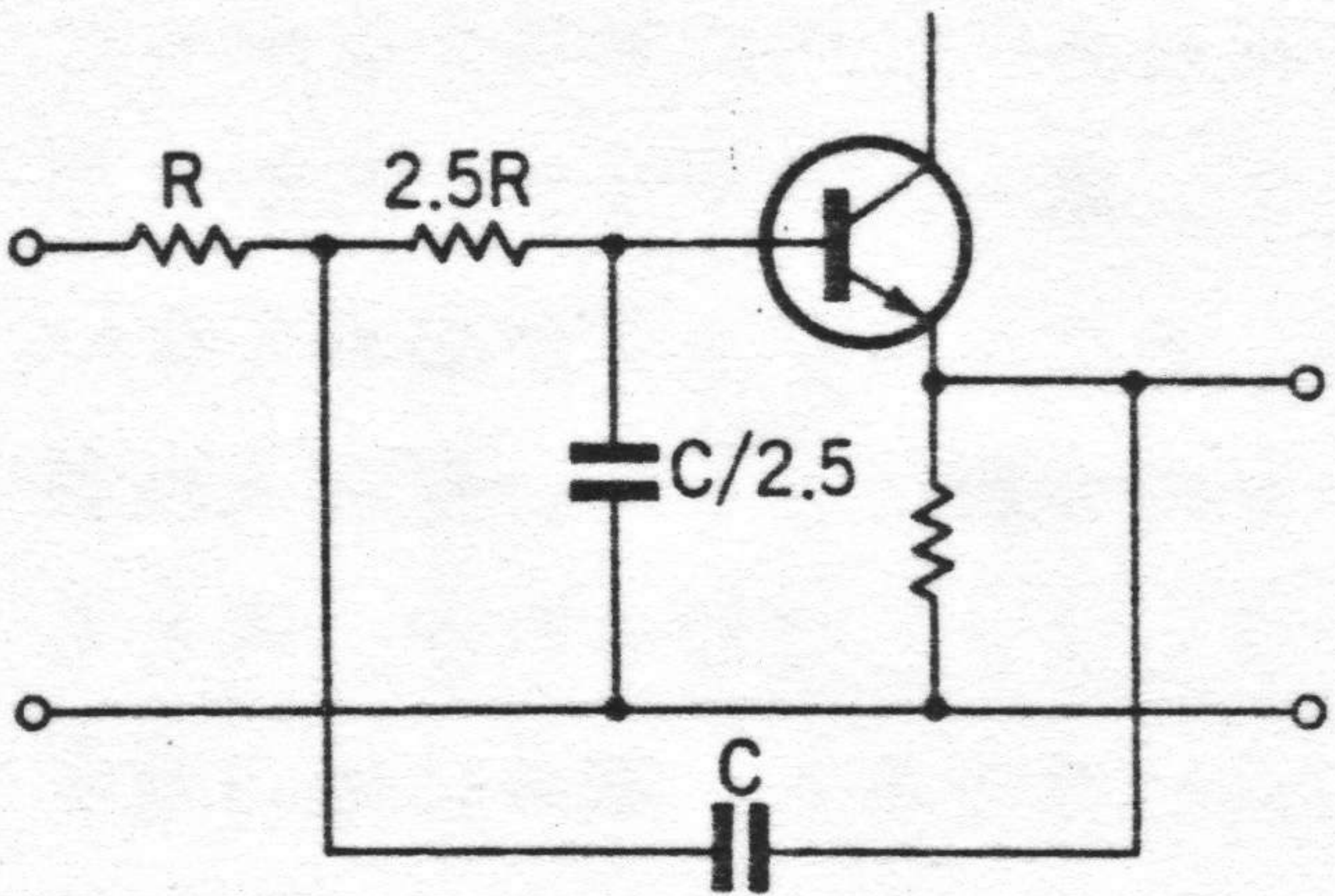


ハイパスフィルタ



ローパスフィルタ

〈第3図〉山根式デバイダーの基本回路(原回路は管球式なのでトランジスタに入れ替えた)