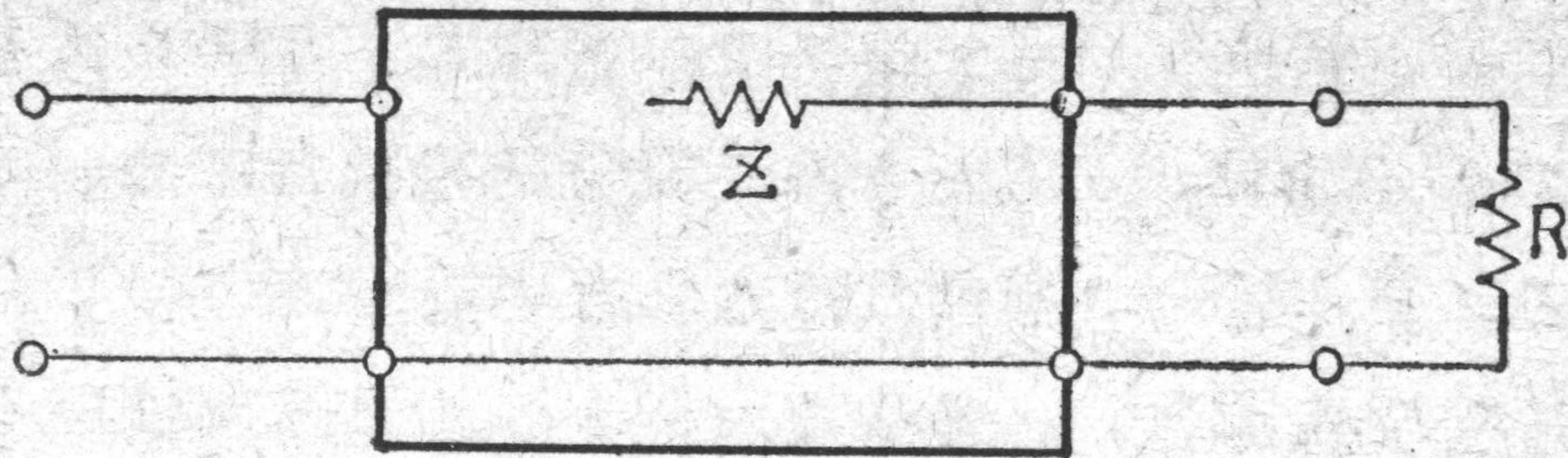


(a)


増幅器



Z: 未知のアンプ内部抵抗 (出力インピーダンス)

R: 既知の抵抗

(b)

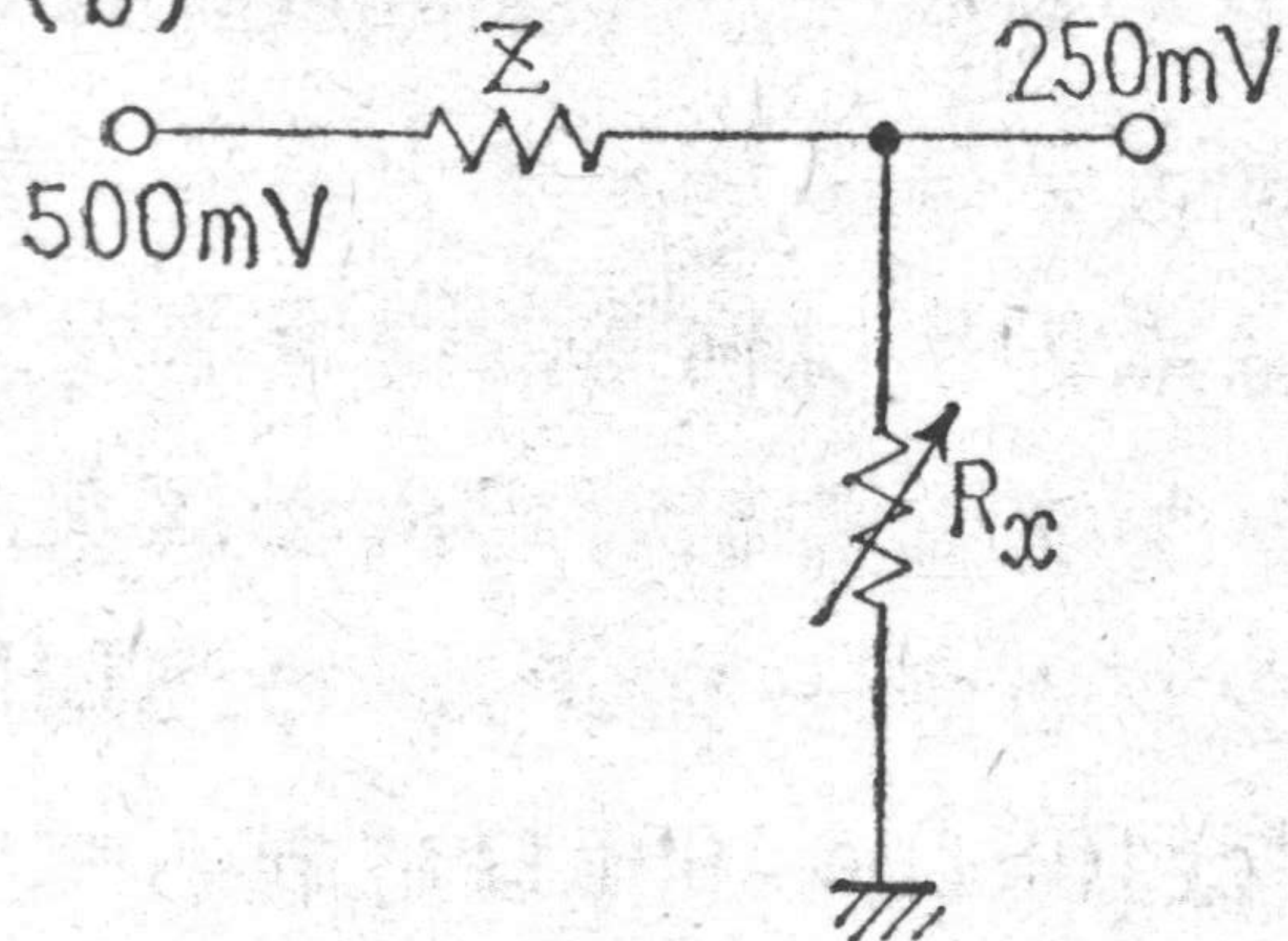

$Z = R_x$ とすると出力が
 半分 (-6dB) になる
 R_x が 600Ω のときに
 出力が半分になったら
 そのアンプの出力インピー
 ダンスは 600Ω である

〔第25図〕

出力インピーダンス