
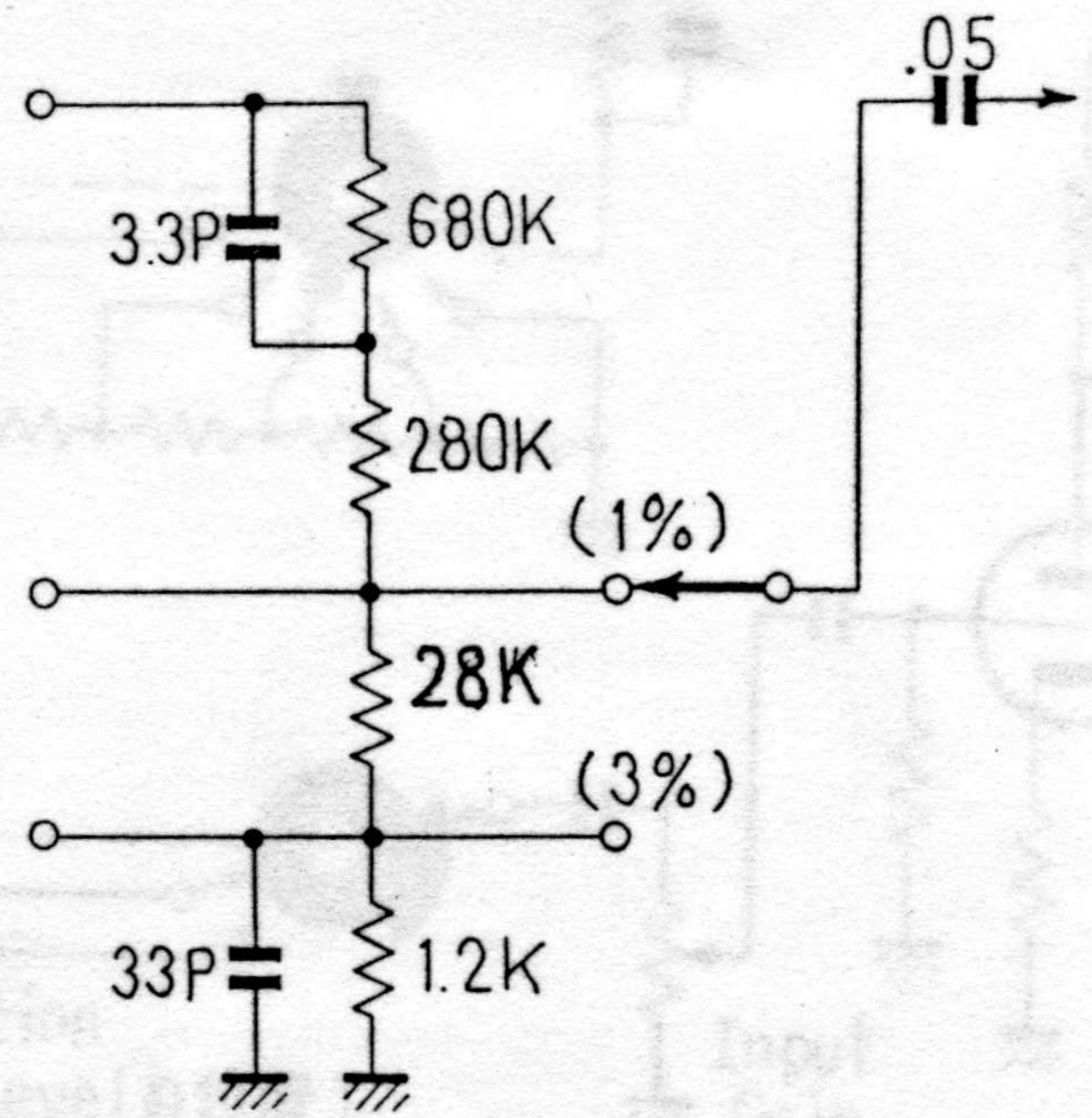


[M-48のレンジスイッチ]

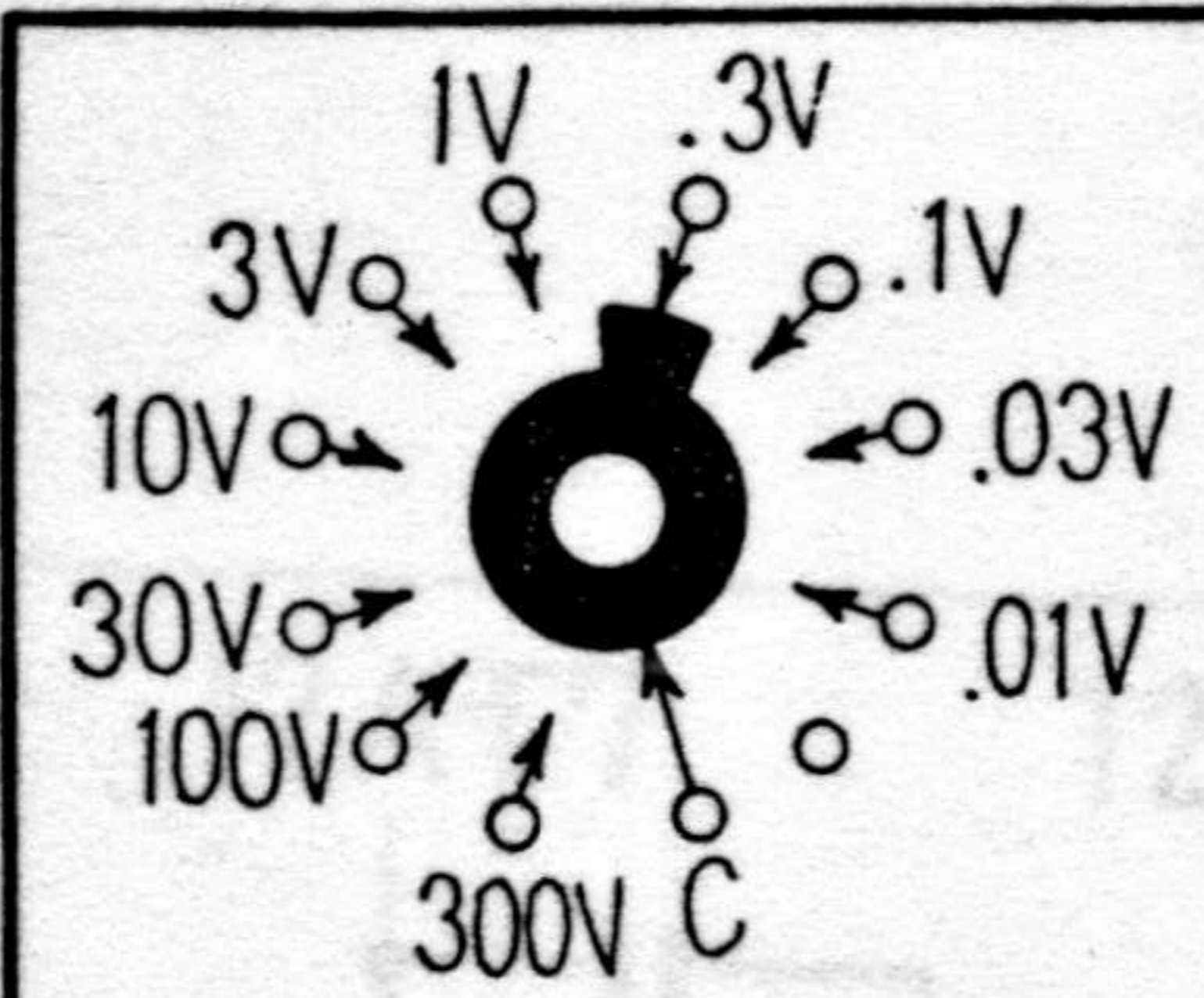

[簡易型レンジスイッチ]



本図では全回路図での  
スイッチ回路をわかりやす  
いように書きあらためた

[第3図] レンジ・スイッチ回路